

MLSZ-L11 : BSP1


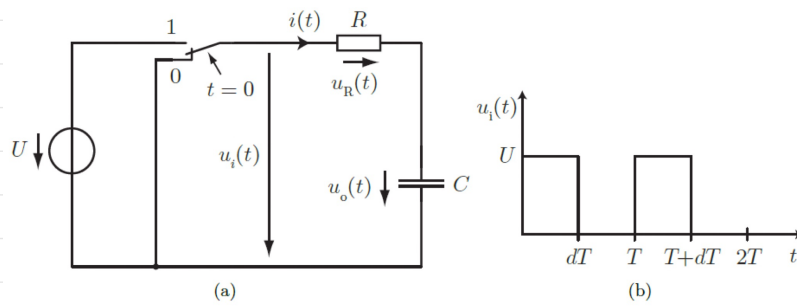
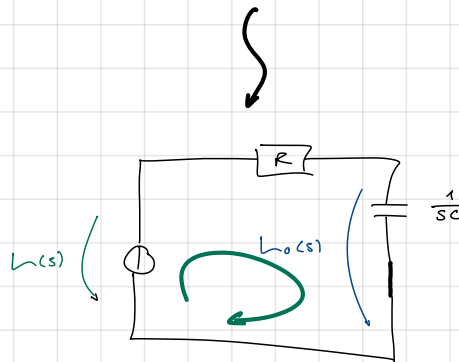


Abbildung 1: 1(a) RC-Schaltung, 1(b) Spannungsverlauf $u_i(t)$

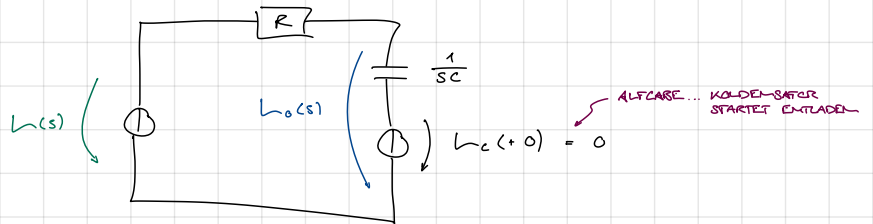→ SCHALTUNG IN LAPLACE
BEREICH ZEICHNEN :



START : $L(t) = \delta(t) \cdot L - \delta(t - dT) \cdot L$, $t \in [0, T]$

BEISPIELSFALLFALL NUR WENIGER :)

$$L(s) = \frac{L}{s} (1 - e^{-s dT})$$

$$L_0(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + R} \quad L(s) = \frac{1}{1 + sRC} \quad L(s) = \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} (1 - e^{-s dT})$$

SPANNUNGSTEILER

$$= \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} - \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} e^{-s dT}$$

MLS2 - W11 : BSP1 - FEIL 2

$$L_o(s) = \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} - \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} e^{-s\alpha T}$$

$$L(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} - \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} e^{-s\alpha T} \right\}$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 + sRC} \cdot \frac{L}{s} e^{-s\alpha T} \right\}$$

$$= L \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 + sRC} \right\} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) - L \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{1 + sRC} \right\} \cdot e^{-s\alpha T} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t-\alpha T}{RC}} \right)$$