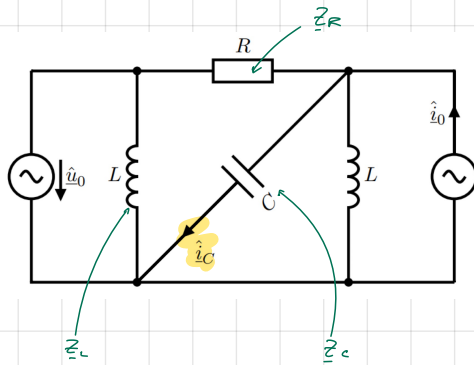


MLSZ - W06 : Bsp 1




$$Z_R = R$$

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

STEP 1 : EINFLUSS DER SPANNUNGSQUELLE \hat{U}_0

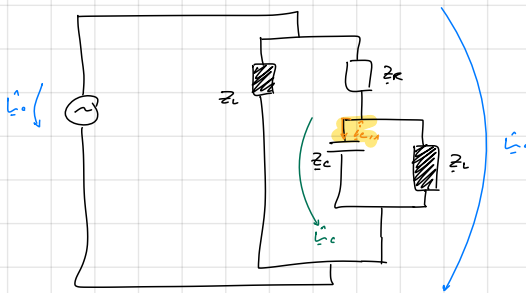→ AUF ANDEREN QUELLEN $\hat{I} = 0$ SETZEN!




$$\Rightarrow \frac{\hat{I}_C}{\hat{I}_0} = \frac{\hat{I}_{C,1} \cdot Z_C}{\hat{I}_0} = \frac{(Z_C \parallel Z_L)}{(Z_C \parallel Z_L) + Z_R}$$


$$\Leftrightarrow \hat{I}_{C,1} = \frac{(Z_C \parallel Z_L)}{(Z_C \parallel Z_L) + Z_R} \cdot \frac{\hat{U}_0}{Z_C}$$

STEP 2 : EINFLUSS DER STROMBLEUE \hat{I}_0

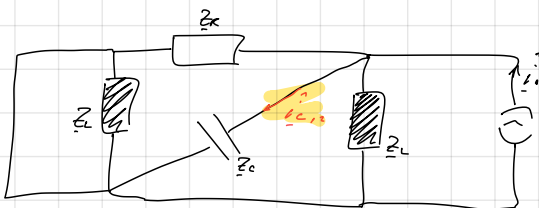→ AUF ANDEREN QUELLEN $\hat{U} = 0$ SETZEN!



\Leftrightarrow

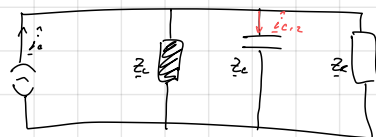



→ STRÖMTEILER : $\hat{I}_{C,2} = \hat{I}_0 \cdot \frac{(Z_R \parallel Z_L)}{(Z_R \parallel Z_L) + Z_C}$

STEP 3 : $\hat{I}_C = \hat{I}_{C,1} + \hat{I}_{C,2}$

MLSZ - W06 : ÜSP 2

(SWITZIERSTRATEGIE...)

STEP 0 : LK-ZEICHNEN

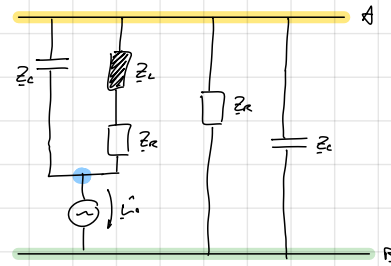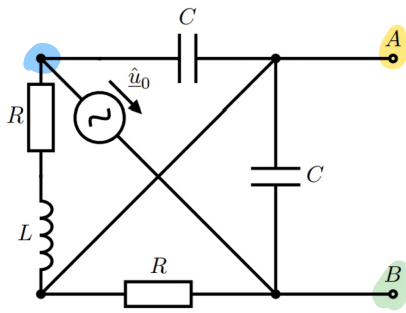


$$Z_R = R$$

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

STEP 1 : INNENIMPEDEANZ Z_i BESTIMMEN



(ALLE GLEITEN $\dot{=}$ 0)

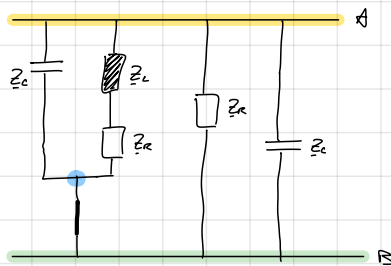

$$Z_i = (Z_C \parallel Z_R \parallel [(Z_R + Z_L) \parallel Z_C])$$


→ TASCHENRECHNER FÜR
NUMERISCHE WERTE

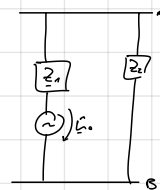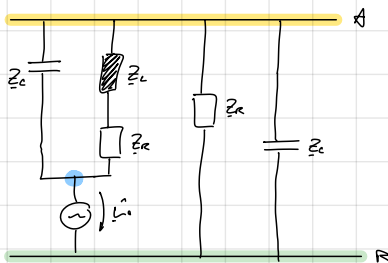STEP 2 : LEERKRAFTSPANNUNG \dot{U}_{LL} BESTIMMEN : (GLEITEN WIEDER EINSCHALTEN)



$$Z_1 = [(R + j\omega L) \parallel Z_C]$$
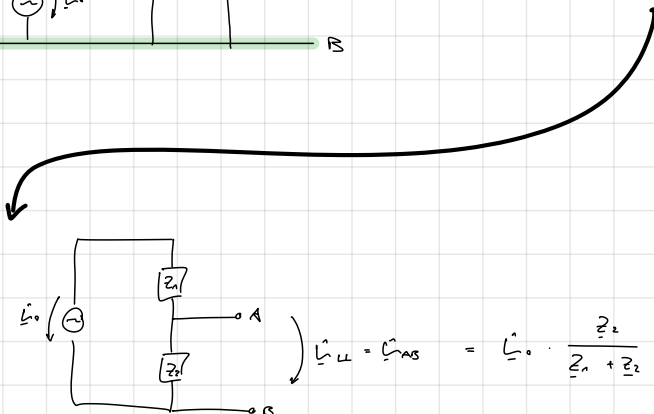
$$Z_2 = (Z_R \parallel Z_C) = (R \parallel \frac{1}{j\omega C})$$



$$\dot{U}_{LL} = \dot{U}_{AS} = \dot{U}_0 \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

ML02-L06 : BSP 2 (FEIL 2)

STEP 2 : KURZSCHLUSSTROM \hat{I}_{KS} BERECHNEN

! VARIANTE 1 : $\hat{I}_{LL} = \hat{I}_{KS} \cdot Z_i \iff \hat{I}_{KS} = \frac{\hat{I}_{LL}}{Z_i}$

VARIANTE 2 :

